

dátum:

név:

Digitális áramkörök D2

– mérési jegyzőkönyv –

1.) Aszinkron visszafelé számláló:

Állítsa össze a mérési leírásban szereplő kapcsolási rajzot és mutassa be a gyakorlatvezetőnek!

értékelés: aláírás:

Miben különbözik a felfelé számlálótól?

Tervezzen (és rajzoljon) olyan számlálót, amely egy külső vezérlő jellel váltható (felfelé/visszafelé) irányú számlálást tesz lehetővé!



2.) Bcd számlálók:

Építse össze a mérési leírásban szereplő áramkört és mutassa be a gyakorlatvezetőnek!

értékelés: aláírás:

3.) Szinkron számlálók:

Építse össze a mérési leírásban szereplő áramkört és mutassa be a gyakorlatvezetőnek!

értékelés: aláírás:

